


Exemple d'organisation autour de tables d'exposition

Légende :

 circuit 12V.
 circuit 220V

Transfo (3,5V-12V)

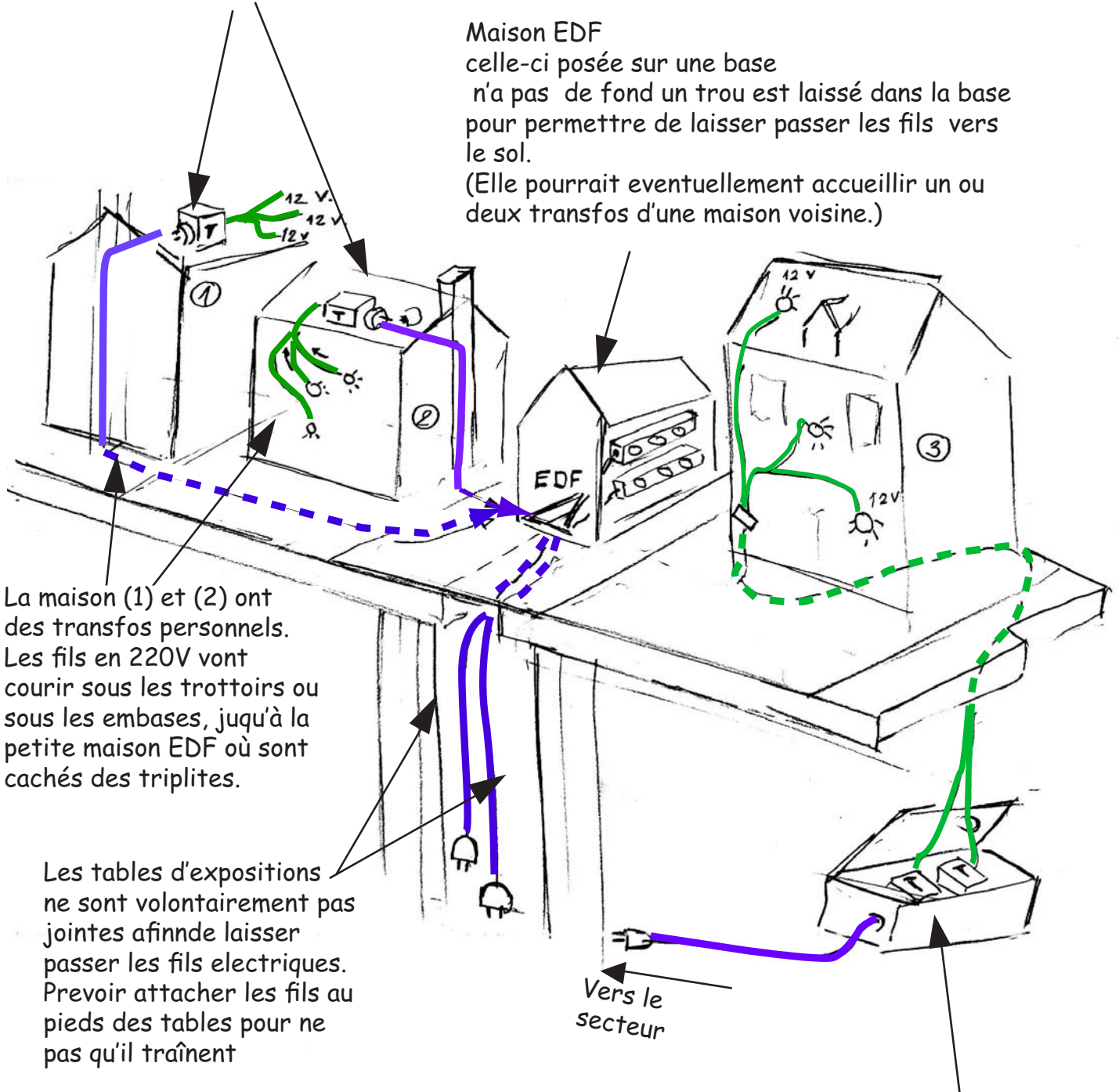Maison EDF
celle-ci posée sur une base
n'a pas de fond un trou est laissé dans la base
pour permettre de laisser passer les fils vers
le sol.
(Elle pourrait éventuellement accueillir un ou
deux transfos d'une maison voisine.)



La maison (1) et (2) ont
des transfos personnels.
Les fils en 220V vont
courir sous les trottoirs ou
sous les embases, jusqu'à la
petite maison EDF où sont
cachés des triplites.

Les tables d'expositions
ne sont volontairement pas
jointes afin de laisser
passer les fils électriques.
Prevoir attacher les fils au
pieds des tables pour ne
pas qu'il traînent

Vers le
secteur

Boite personnelle comprenant
transfos, prises multiples etc...
(c'est ce que j'appelle la vali-
sette)

Patma